

Charge de cours

Exercice 2 Devoir 1

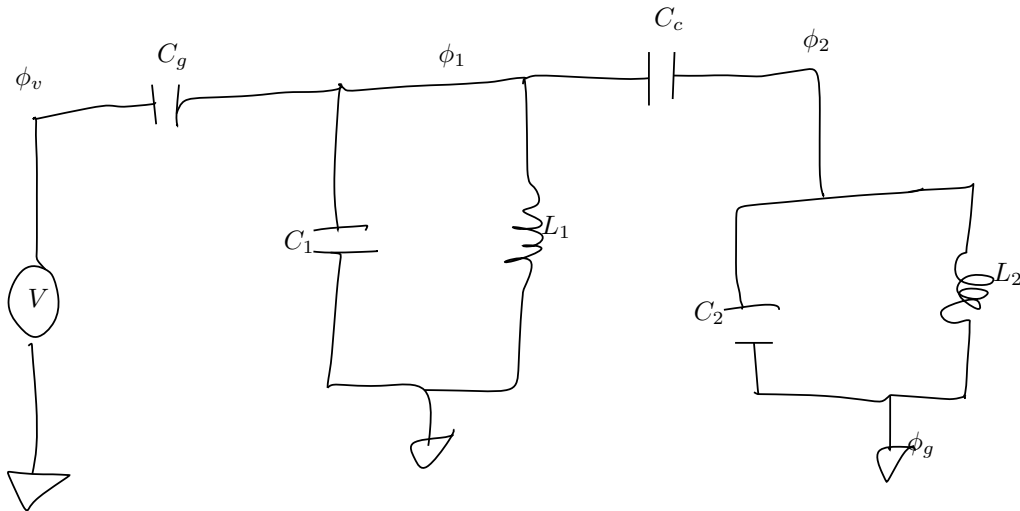


Figure 1: figure

1. Identification des flux:

$$\phi_1, \phi_2, \phi_v, \phi_g$$

2. flux ??nomique ϕ_1, ϕ_2

3. Arbre Générateur (2 branches)

4. L

Methode 2

$$\tilde{C} \quad 4 \times 4$$

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} C_1 + C_c + C_g & -C_c & -C_g & -C_1 \\ -C_c & C_2 + C_c & 0 & -C_2 \\ -C_g & 0 & C_g & 0 \\ -C_1 & -C_2 & 0 & C_1 + C_2 \end{pmatrix}$$

$$L^{-1} = \dots$$

On passe en 3x3

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^T C \dot{\phi} - \frac{1}{2} \phi^T L^{-1} \phi$$

5. Hamiltonien

...

$$H = \omega_1 a_1^\dagger a_1 + \omega_2 a_2^\dagger a_2 - i\mathcal{E} \left(a_1^\dagger - a \right) - i\mathcal{E}_2 \left(a_2^\dagger a_2 \right) - g(a_1 a_2^\dagger a_1^\dagger a_2) + g \left(a_1^\dagger a_2^\dagger + a_1 a_2 \right)$$

$$U(t) = \exp \left(i\omega_1 a_1^\dagger a_1 + i\omega_2 a_2^\dagger a_2 \right)$$

$$H' = U H U^\dagger + i \dot{U} U^\dagger$$

$$U a_1 U^\dagger = a_1 e^{-i\omega_1 t}$$

$$U a_2 U^\dagger = a_2 e^{-i\omega_2 t}$$

$$U a_1^\dagger U^\dagger = a_1^\dagger e^{i\omega_1 t}$$

$$U a_2^\dagger U^\dagger = a_2^\dagger e^{i\omega_2 t}$$

$$U a_1^\dagger a_1 U^\dagger = \left(U A_1^\dagger U \right) \left(U^\dagger a_1 U \right) = a_1^\dagger e^+ a_1 e^- = a_1^\dagger a_1$$

$$H' = \cancel{\omega_1 a_1^\dagger a_1} + \cancel{\omega_2 a_2^\dagger a_2} - i\mathcal{E} \left(a_1^\dagger e^+ + \text{H.C.} \right) - i\mathcal{E}_2 \left(a_2^\dagger e^+ - \text{H.C.} \right) - g(a_1 a_2^\dagger e^{\omega_2 - \omega_1} + \text{H.C.}) + g \left(a_1^\dagger a_2^\dagger e^{\omega_1 + \omega_2} + \text{H.C.} \right)$$

Exercice 2