

Un cas avec deux conducteur (genre un coax mais pas nécessairement)

$$\begin{cases} V(z, t) = V_+ e^{i(kz - \omega t)} + V_- e^{-i(kz + \omega t)} \\ I(z, t) = -\frac{V_+}{Z_0} e^{i(kz - \omega t)} + \frac{V_-}{Z_0} e^{-i(kz + \omega t)} \end{cases}$$

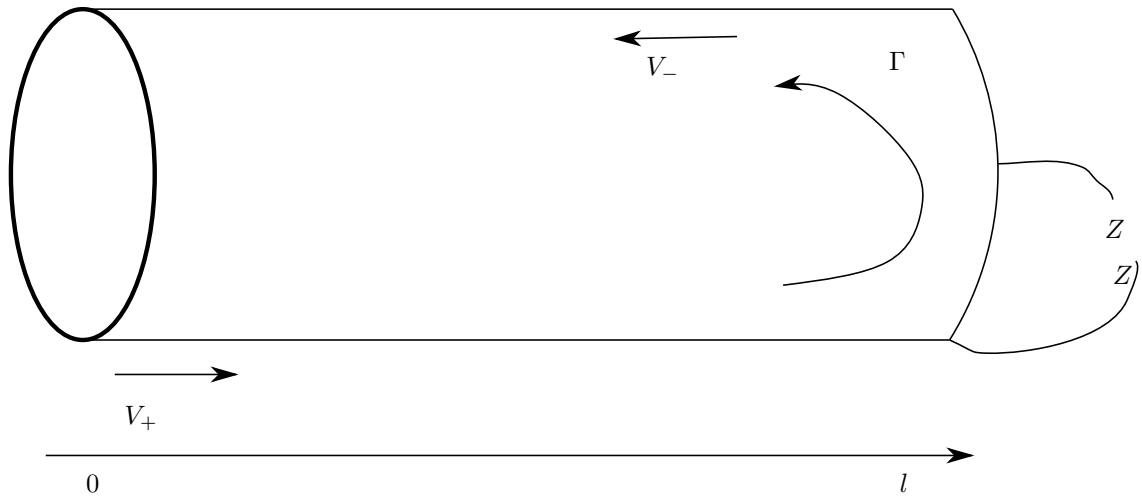


FIGURE 1 – Onde qui se propage dans un machin

$$V_-(z = l, \omega) = \Gamma(\omega) V_+(z = l, \omega)$$


$$V(z = l, \omega) = Z(\omega) I(z = l, \omega)$$

$$Z \left(\frac{-V_+ + V_-}{Z_0} \right) = V_+ V_-$$

$$V_-(Z_0 - Z) = V_+(+Z + Z_0)$$

$$\Gamma = \frac{V_-}{V_+} = \frac{-Z + Z_0}{Z_0 + Z}$$
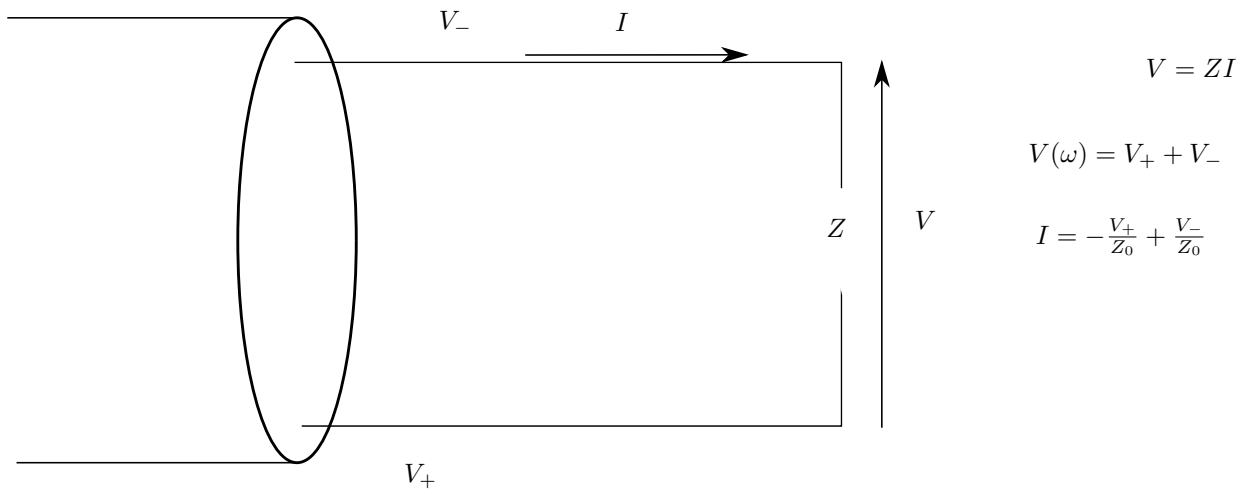
$$\boxed{\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}}$$



$$V = ZI$$

$$V(\omega) = V_+ + V_-$$

$$I = -\frac{V_+}{Z_0} + \frac{V_-}{Z_0}$$

FIGURE 2 – Circuit électrique

$$\implies \text{ si } Z = Z_0 \text{ alors } \Gamma = 0$$

$$Z = \infty \implies \text{ circuit ouvert } \implies \Gamma = 1 \wedge I = 0$$